

## Relatório da simulação do conversor Boost- Ana Gabriela.

O conversor Boost é um conversor elevador de tensão, com princípio de funcionamento semelhante ao conversor Buck, com a diferença que agora os componentes serão reposicionados visando obter uma operação diferente daquela do conversor abaixador de tensão. Neste relatório será analisada a simulação do conversor boost apresentada na aula de eletrônica de potência do curso de engenharia elétrica da UNEMAT de Sinop.

O código será separado em 9 passos que serão descritos abaixo:

1º Passo foi a importação das bibliotecas utilizadas para as operações matemáticas e plotagem do gráfico:

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy.integrate import solve_ivp
4
```

- numpy → usada para cálculos numéricos e manipulação de vetores (np.linspace, np.zeros\_like, etc).
- matplotlib.pyplot → usada para plotar gráficos de tensão e corrente.
- solve\_ivp → função da biblioteca scipy que resolve equações diferenciais ordinárias (ODEs) numericamente.

2º passo é a definição dos parâmetros do circuito:

```
5  # -----
6  # Parâmetros do conversor Boost
7  # -----
8  Vin = 12.0
9  Vout = 24.0
10 Pout = 10.0
11 fs = 100e3
12 Ts = 1/fs
13 D = (Vout - Vin)/Vout    # Ciclo de trabalho
14
```

- $V_{in}$  = tensão de entrada do conversor (V).
- $V_{out}$  = tensão de saída desejada (V).
- $P_{out}$  = potência do sistema (W).
- $f_s$  = frequência de chaveamento do conversor (Hz).
- $T_s$  = período de chaveamento:  $T_s = 1/f_s$ .
- $D$  = ciclo de trabalho do boost:  $D = \frac{V_{out}-V_{in}}{V_{out}}$ . Ele indica a fração do tempo em que a chave fica **ligada**.

3º Passo a definição das Ondulações de Corrente e Tensão:

```

15  # Ondulações desejadas
16  delta_IL = 0.10      # 10% da corrente média
17  delta_VC = 0.01      # 1% da tensão
18

```

As ondulações desejadas (ripple) em um conversor, como o boost, são valores-alvo que definimos para a variação máxima aceitável da corrente do indutor e da tensão do capacitor. Elas determinam quanto a corrente e a tensão podem “oscilar” em torno de seus valores médios durante o funcionamento do conversor.

Para a corrente temos:

$$\Delta I_L = \text{percentual desejado} \times I_{\text{média}}$$

- Se a ondulação desejada for muito pequena o indutor é maior, se for muito grande o indutor é menor, mas maior ripple e mais perda.
- queremos que a corrente do indutor oscile no máximo 10% da corrente média de entrada.
- Sera usada para calcular o indutor mínimo necessário.

Para a tensão temos:

$$\Delta V_C = \text{percentual desejado} \times V_{out}(\text{tensão média de saída})$$

- queremos **1% de ripple na tensão de saída**.
- Serve para calcular o **capacitor mínimo necessário**.

- Ripple pequeno= capacitor maior, saída mais estável.
- Ripple grande= capacitor menor, saída mais instável.

4º Passo definição de  $I_{in}$ ,  $I_{out}$  e  $R$ :

```
19  # Cálculos auxiliares
20  Iin = Pout / Vin
21  Iout = Pout / Vout
22  R = Vout**2 / Pout
23
```

- $I_{in}$ = corrente média de entrada do conversor.
- $I_{out}$ = corrente média de saída.
- $R$ = resistência equivalente da carga

5º Passo dimensionamento do indutor e capacitor:

```
24  # Dimensionamento
25  L = Vin * D / (fs * delta_IL * Iin)
26  C = Iout * D / (fs * delta_VC * Vout)
27
```

Fórmulas clássicas para **boost em modo contínuo**:

$$L = \frac{V_{in} \cdot D}{f_s \cdot \Delta I_L \cdot I_{in}} \quad \text{e} \quad C = \frac{I_{out} \cdot D}{f_s \cdot \Delta V_C \cdot V_{out}}$$

- $L$ = indutor necessário para manter a ondulação de corrente dentro de 10%.
- $C$ = capacitor necessário para manter a ondulação de tensão dentro de 1%.

## 6 ° Passo Definição da função do conversor:

```
28 # -----
29 # Dinâmica do Boost
30 # -----
31 def boost_ode(t, x):
32     iL, vC = x
33
34     if (t % Ts) < D * Ts:
35         vL = Vin
36     else:
37         vL = Vin - vC
38
39     di = vL / L
40     dv = (iL - vC/R) / C
41     return [di, dv]
42
```

- `boost_ode`= função que representa as equações diferenciais do circuito.
  - `t`= tempo atual da simulação.
  - `x`= vetor de estados do sistema
- $(t \% Ts) < D * Ts \rightarrow$  determina se a chave está ligada (ON) ou desligada (OFF).
  - $(t \% Tsw)$ = devolve quanto tempo se passou desde o início do ciclo atual, sempre “reseta” para zero a cada período de chaveamento.
  - $D * Tsw$ = compara se estamos na fase ON do PWM:
    - $D * Tsw$  = tempo que a chave fica ligada (ON)
    - Se  $(t \% Tsw) < D * Tsw \rightarrow$  estamos no ON
    - Caso contrário  $\rightarrow$  OFF
- ON:  $vL = V_{in}$
- OFF:  $vL = V_{in} - vC$
- $di = vL / L$  = derivada da corrente do indutor.
- $dv = (iL - vC/R) / C$  = derivada da tensão no capacitor.
- `return [di, dv]` = retorna a taxa de variação, que `solve_ivp` integra numericamente.

7º Passo defini a simulação:

```
43 # -----
44 # Simulação
45 # -----
46 t_end = 10e-3
47 t_eval = np.linspace(0, t_end, 200000)
48
49 x0 = [0.0, Vin]
50
51 sol = solve_ivp(
52     boost_ode,
53     (0, t_end),
54     x0,
55     method='RK45',
56     t_eval=t_eval,
57     max_step=Ts/50
58 )
59
```

- `t_end`= tempo final de simulação, 10 ms.
- `t_eval`= vetor de pontos onde queremos **avaliar** a solução.
- `x0` = Condições iniciais (corrente inicial do indutor=0 e tensão inicial do capacitor começa igual à entrada)

### Integração com `solve_ivp`:

- `solve_ivp` resolve as equações diferenciais.
- `method='RK45'` é o método Runge-Kutta adaptativo de 4ª ordem.
- `t_eval`= pontos para salvar o resultado.
- `max_step=Ts/50` força a integradora a usar passos pequenos para capturar cada ciclo do conversor.
  - `Ts` é o período de chaveamento (ex: 1/100 kHz = 10 µs)
  - `Ts/50` obriga o integrador a nunca avançar mais do que um passo de 10 µs / 50 = 200 ns.


Esse é um ponto MUITO importante porque em conversores chaveados as dinâmicas mudam muito rápido, a chave liga e desliga com PWM, a corrente precisa ser calculada com alta resolução. Se o passo fosse grande demais o integrador iria “pular” a mudança ON/OFF, o modelo ficaria impreciso, apareceriam erros na forma de onda, as vezes a simulação até diverge.

Então  $\text{max\_step} = T_s/50$  garante uma simulação bem detalhada e estável.

8º Passo é a plotagem do gráfico da tensão.

```
60 # -----
61 # Plotagem da tensão
62 # -----
63 plt.figure(figsize=(10,5))
64 plt.plot(sol.t*1e3, sol.y[1], label='Tensão vC')
65 plt.axhline(Vout, color='red', linestyle='--', label=f'Média Teórica = {Vout} V')
66 plt.title("Tensão na Saída (vC)")
67 plt.xlabel("Tempo [ms]")
68 plt.ylabel("vC [V]")
69 plt.grid(True)
70 plt.legend()
71 plt.tight_layout()
72 plt.show()
```

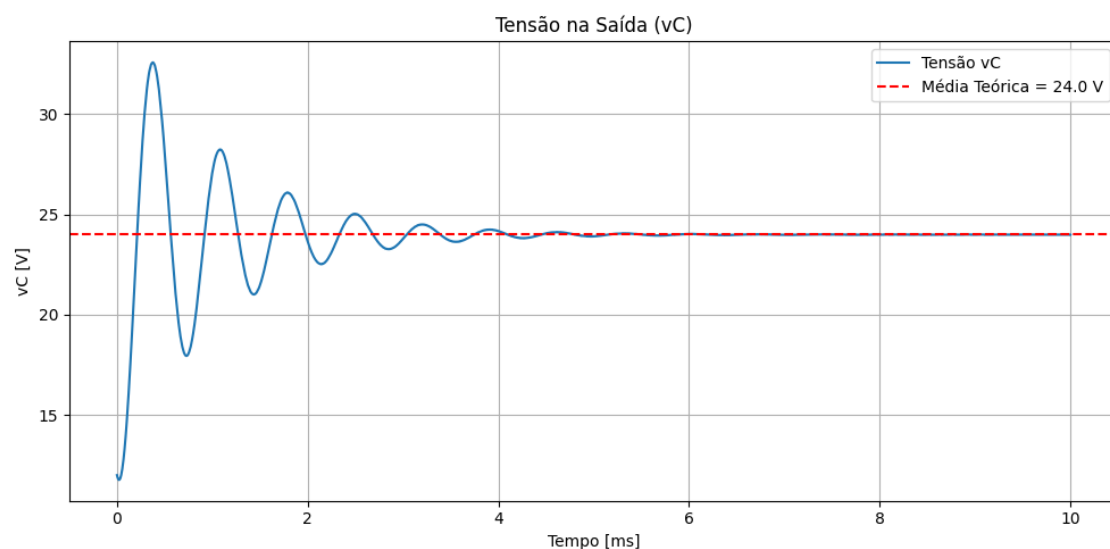9º Último passo geração e análise gráfica da tensão de saída.



O gráfico mostra a tensão de saída do conversor Boost ao longo do tempo durante a simulação, desde quando o sistema é energizado até alcançar o regime permanente.

A tensão inicia em torno de **12 V**, pois o capacitor começa carregado com a tensão de entrada definida, logo após a chave começar a operar, a tensão sobe rapidamente acima do valor desejado.

Nos primeiros milissegundos, há sobretensão e oscilações (overshoot + ripple transitório), isso ocorre porque indutor e capacitor formam um sistema de 2ª ordem, sujeito a oscilações quando energizado subitamente, a energia ainda está se redistribuindo entre os componentes do circuito.

Após o transitório, a tensão converge para aproximadamente 24 V, linha tracejada em vermelho. As oscilações vão diminuindo, por fim sistema estabiliza.